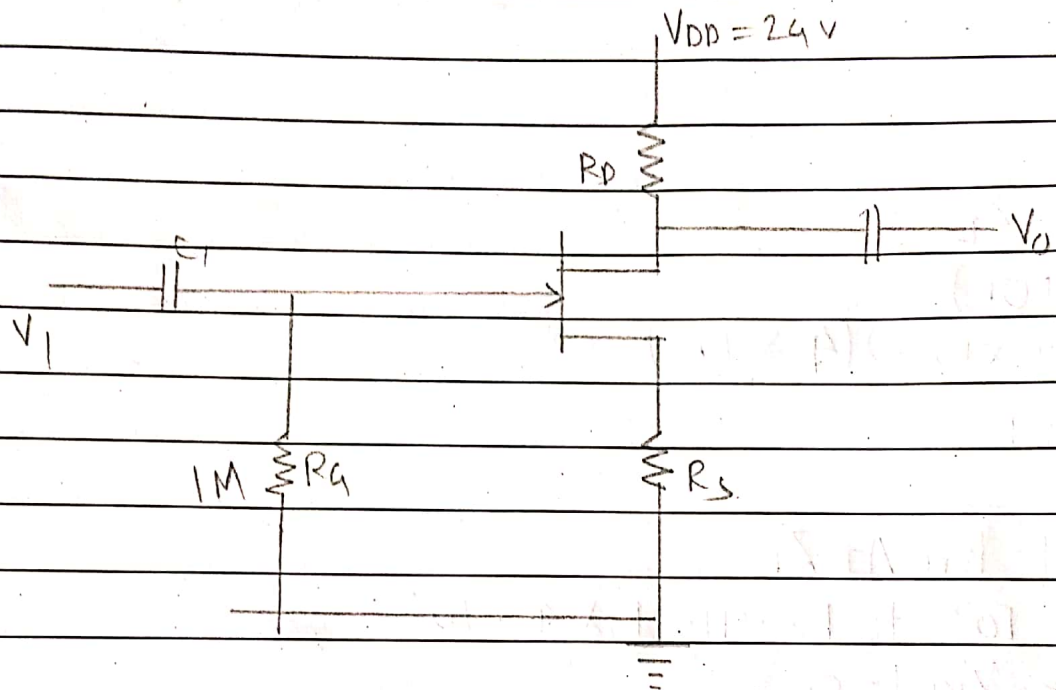


Q.8] It is desired to bias the JFET in the given ckt for  $I_D = 0.8$  milliamp,  $I_{DSS} = 1.65$  milliamp,  $V_{GSoff} = -2V$ . Find  $V_{GS}$ ,  $g_m$ ,  $R_S$ . What is the maximum transconductance possible and at what  $V_{GS}$ . State what is the type of amplifier shown and type of biasing used?



→ Type of Amplifier → n-channel JFET  
 Type of Biasing → Self-bias.

Given:  $I_D = 0.8 \text{ mA}$ ,  $I_{DSS} = 1.65 \text{ mA}$   
 $V_{GSoff} = -2V$

Find:  $V_{GS}$ ,  $g_m$ ,  $R_S$

$$V_{GS} = V_{GQ} - V_{GS}$$

$$= 0 - (I_D R_S)$$

$$\boxed{V_{GQ} = -I_D R_S}$$

————— (1)

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}} \right)^2 \quad \text{--- (2)}$$

Put (1) in (2)

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}} \right)^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$= I_{DSS} \left( 1 + \frac{I_D R_S}{V_{GSoff}} \right)^2$$

$$\frac{0.8 \times 10^{-3}}{1.65 \times 10^{-3}} = \left( 1 + \frac{(0.8) \times 10^{-3} \times R_S}{-2} \right)^2$$

$$\sqrt{0.48484} = 1 - \frac{0.8 \times 10^{-3} \times R_S}{2}$$

$$0.69631 = 1 - 0.4 \times 10^{-3} \times R_S$$

$$R_S = \frac{1 - 0.69631}{0.4 \times 10^{-3}}$$

$$\boxed{R_S = 759.225 \Omega}$$

Now, from (1),

$$V_{GS} = -[0.8 \times 10^{-3} \times 759.225]$$

$$V_{GS} = -0.60738 \text{ V}$$

$$\text{and } g_m = \frac{-2 I_{DSS}}{V_{GSoff}} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}} \right) \quad \text{--- (3)}$$

$$g_m = \frac{(-2) \times 1.65 \times 10^{-3}}{(-2)} \left( 1 + \frac{0.60738}{(-2)} \right)$$

$$= 1.65 \times 10^{-3} (1 - 0.30368)$$

$$g_m = 1.14891 \times 10^{-3}$$

from eq<sup>n</sup>,  $g_m = g_{m0} \left[ 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}} \right]$

So if  $V_{GS} = 0$

$g_m = g_{m0}$  — Max Transconductance

At  $V_{GS} = 0$ ,  $g_m$  is maximum.